
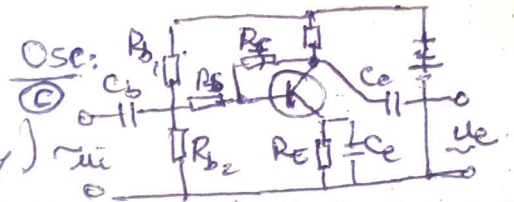


Transistorul bipolar cu jonctiune (pn)

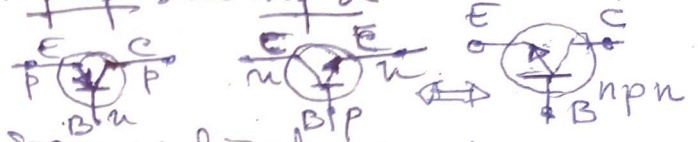

- 1947 - Bell Telephone Laboratory (New Jersey) (J. Bardeen + W. H. Brattain + W. B. Shockley) PN-1947
- dezvoltarea electronicii

- Tipuri < bipolare - cu jonctiuni pnp sau npn
unipolare (TEC + FET)





- Def: - cristal semiconductor, cu care s-au realizat prin dopare zone de conductivitate care alternează (Emitor, Baza, Colector) care joacă rol de electrozi, prin care circula curenți (I_E, I_C, I_B) la aplicarea tensiunii de polarizare (directă - inversă)



Ec. troue (directă - inversă)

$$\alpha \begin{cases} I_E = I_C + I_B \\ I_C = \alpha \cdot I_E \rightarrow I_E = \frac{I_C}{\alpha} \\ I_B = (1 - \alpha) I_E \end{cases}$$
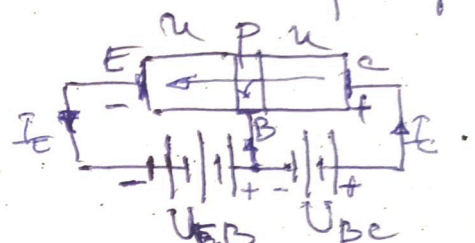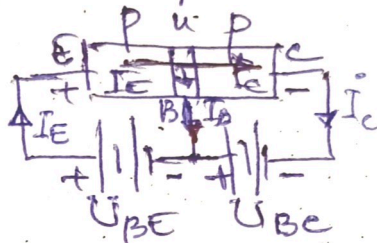
$$\beta \begin{cases} I_C = \frac{\alpha}{1 - \alpha} I_B = \beta \cdot I_B \end{cases}$$



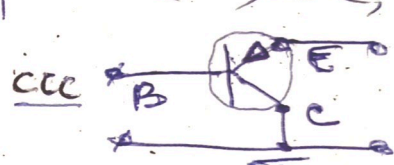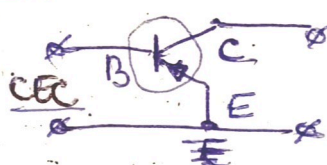
- Model de conexiune: a) tranz. bipolar (BE, CE, CC)



- Caracteristicile statice - dependente de curenti-tensiune

- Regimul de functionare care caracterizează un anumit regim de funct. funcție de tensiunile de polarizare avu

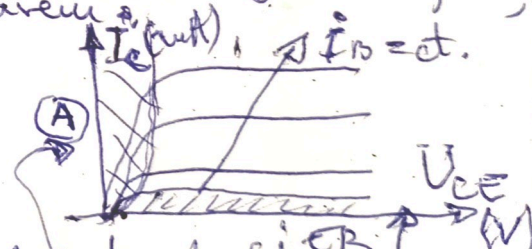- Regim. funct.
- a) regimul normal
 - I_{EB} - pol. direct
 - I_{BC} - pol. invers.
 - b) reg. invers
 - I_{EB} - pol. invers
 - I_{BC} - pol. direc.



- caract. funct.
- c) regimul de blocare
 - d) reg. de saturatie

- A - Caracteristica de iesire (CEC) - $I_C(U_{CE}) / I_B = \text{const}$
- B - Caracteristica de transfer $I_C(I_B) / U_{CE} = \text{const}$
- C - Caracteristica de intrare $I_B(U_{EB}) / U_{CE} = \text{const}$

- Rolul/functiile tranzistorului

- a) - comutator (Switch) on/off
- b) - amplificator
- c) - oscilator

